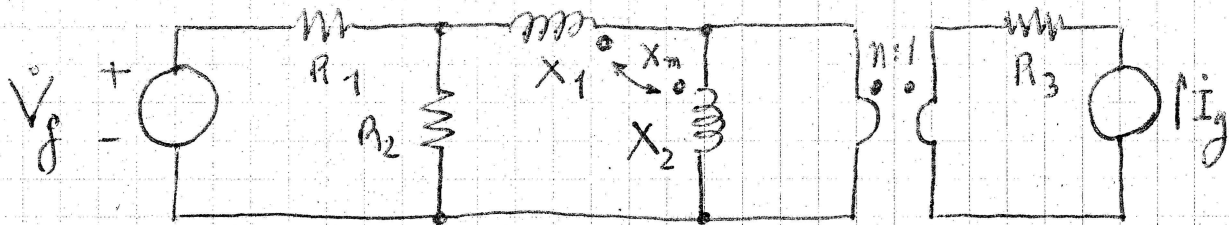


ESAME DI ELETTROTECNICA
27 GIUGNO 2006

- 1) Calcolare le potenze complesse erogate dai due generatori $\langle \bar{A}_{V_g} = \frac{51}{97} + j\frac{42}{97} \text{ KVA} \quad \bar{A}_{I_g} = \frac{83}{97} - j\frac{4.875}{97} \text{ KVA} \rangle$




$$R_1 = 10 \Omega \quad R_2 = 20 \Omega \quad X_1 = 10 \Omega \quad X_2 = 15 \Omega$$

$$X_m = 5 \Omega \quad R_3 = 10 \Omega \quad V_g = 100 \angle 0^\circ \text{ V} \quad I_g = 10 \angle 90^\circ$$

$$n = 2$$

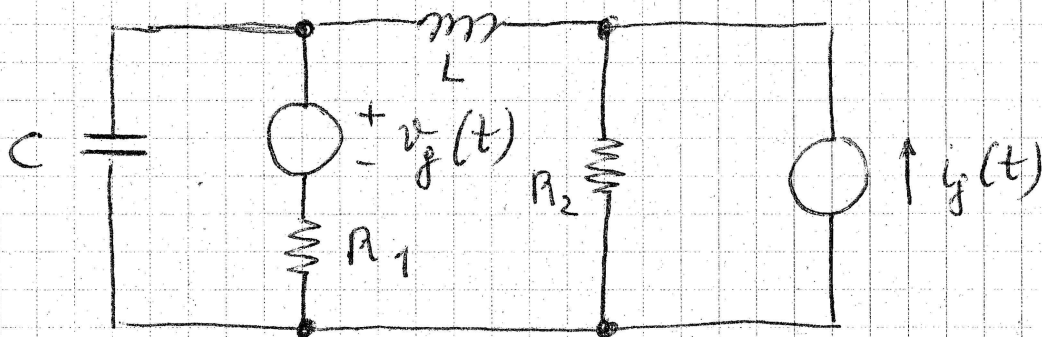- 2) Ricavare le equazioni di stato e le frequenze naturali.



$$R_1 = 10 \Omega \quad R_2 = 20 \Omega$$

$$C = 20 \mu\text{F} \quad L = 10 \text{ mH}$$

$$\left\langle \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_2}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{R_2}{L} & 0 \\ 0 & \frac{1}{CR_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_g \\ v_g \end{bmatrix} \right\rangle$$

$$\lambda_1 = -3.5 - j1.658 \text{ KHz} \quad \lambda_2 = -3.5 + j1.658 \text{ KHz}$$