

COMPITO DEL 26 GIUGNO 2008

- 1) Il circuito in figura 1 è a regime quando al tempo  $t=0$  s apre l'interruttore K. Calcolare la tensione  $v_{C_2}(t)$  per  $t>0$ .

$$\langle v_{C_2}(t) = (-1 + 8t)e^{-4t} + 1 \text{ V} \rangle$$

$$\gamma = 2, \quad C_1 = 0.5 \text{ F}, \quad C_2 = 0.25 \text{ F}, \quad R_0 = R_1 = R_2 = 0.5 \Omega, \quad I_g = 2 \text{ A}.$$

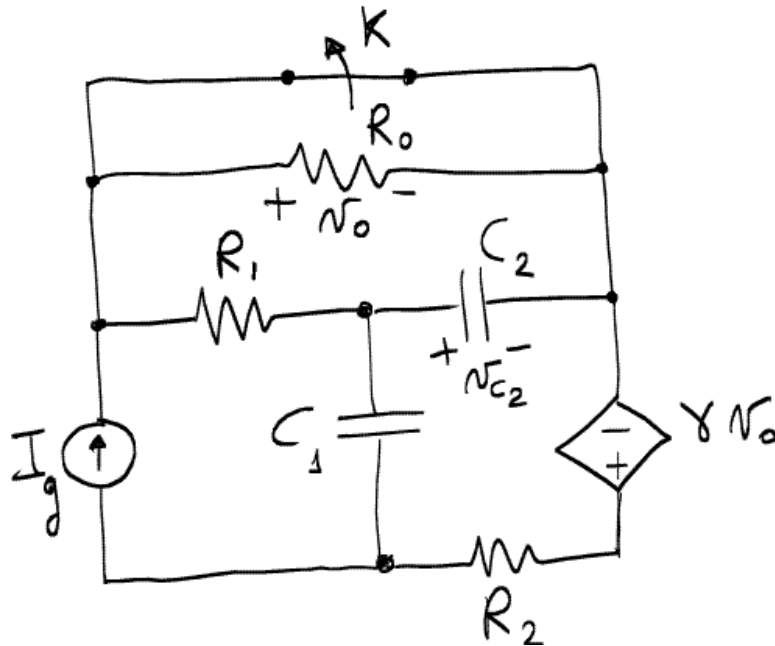


fig. 1

- 2) Data la rete in regime sinusoidale di figura 2, calcolare R ed  $X_M$ .

$$\langle R = 2 \Omega \quad X_M = 1 \Omega \rangle$$

$$R_0 = 1 \Omega, \quad X_0 = -4 \Omega, \quad X_1 = 2 \Omega, \quad X_2 = 2 \Omega, \quad \dot{I}_0 = 3 + j4 \text{ A}, \quad P = 50 \text{ W}, \quad Q = -75 \text{ VAR}.$$

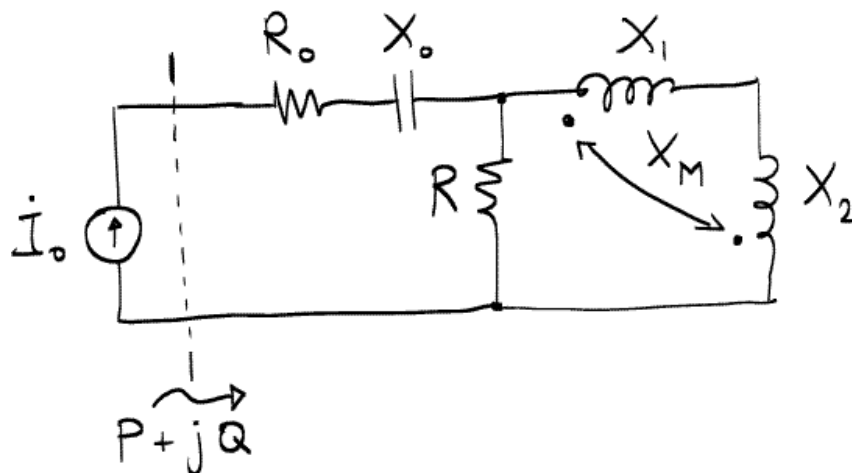


fig. 2