

Prova B dell'esame a distanza di ELETTRROTECNICA del 02-7-2021

Supponendo la rete in figura 1 a regime prima dell'istante  $t=0$  s, in cui avviene l'apertura dell'interruttore K, si calcoli la tensione  $v_R(t)$  per  $t \geq 0$ .

$$R_1 = \frac{1}{3} \Omega, \quad R_2 = \frac{1}{3} \Omega, \quad R_3 = \frac{1}{8} \Omega, \quad C_1 = 1 \text{ F}, \quad C_2 = 2 \text{ F},$$

$$\beta = 1, \quad i_g(t) = 200 \cos(\omega t + \theta) \text{ A},$$

STANDARD:  $R_0 = 0 \Omega$ ,  $\omega = 3 \text{ rad/s}$ ,  $\theta = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$ .

$$\left\{ \begin{array}{l} v_R(t) = 4 \cdot e^{-6t} - 3 \cdot e^{-t} - \cos(3t) - \frac{179}{3} \cdot \sin(3t) \text{ V} \\ \left[ \begin{array}{l} v_{C1}(t) = 2 \cdot e^{-6t} - 9 \cdot e^{-t} + 7 \cdot \cos(3t) + \sin(3t) \text{ V} \\ v_{C2}(t) = 6 \cdot e^{-6t} + 3 \cdot e^{-t} - 9 \cdot \cos(3t) + 13 \cdot \sin(3t) \text{ V} \end{array} \right] \end{array} \right.$$

LIGHT:  $G_0 = 1/R_0 = 0 \text{ S}$ ,  $\omega = 0 \text{ rad/s}$ ,  $\theta = 0 \text{ rad}$ .

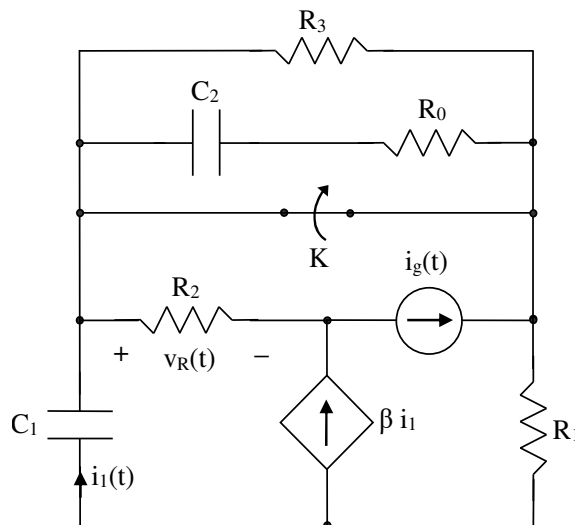
$$\left\{ \begin{array}{l} v_R(t) = -\frac{100}{11} \cdot e^{-\frac{12}{11}t} + \frac{200}{3} \text{ V} \\ \left[ v_C(t) = 25 \cdot \left(1 - e^{-\frac{12}{11}t}\right) \text{ V} \right] \end{array} \right.$$


fig. 1