

*C.d.L. Ingegneria Informatica*  
 Prova scritta di ELETTROTECHNICA del 20-3-2023

1) La rete in figura 1 è a regime prima dell'istante  $t=0$  s, in cui l'interruttore K si apre. Si calcoli la tensione  $v_C(t)$  per  $t \geq 0$ .

$$R = 5 \Omega, \quad \alpha = 4, \quad C_1 = \frac{1}{5} \text{ F}, \quad C_2 = \frac{2}{25} \text{ F}, \quad V_1 = 12 \text{ V}, \quad I_2 = 6 \text{ A},$$

STANDARD:  $R_0 = 0 \Omega.$

LIGHT:  $G_0 = 1/R_0 = 0 \text{ S}.$

$$\left\langle \begin{aligned} v_C(t) &= 50 e^{-\frac{1}{2}t} - 20 e^{-\frac{5}{4}t} + 24 \text{ V} \\ [v_{C_2}(t) &= 25 e^{-\frac{1}{2}t} + 20 e^{-\frac{5}{4}t} + 60 \text{ V}] \end{aligned} \right\rangle$$

$$\left\langle v_C(t) = 30 e^{-\frac{5}{8}t} + 24 \text{ V} \right\rangle$$

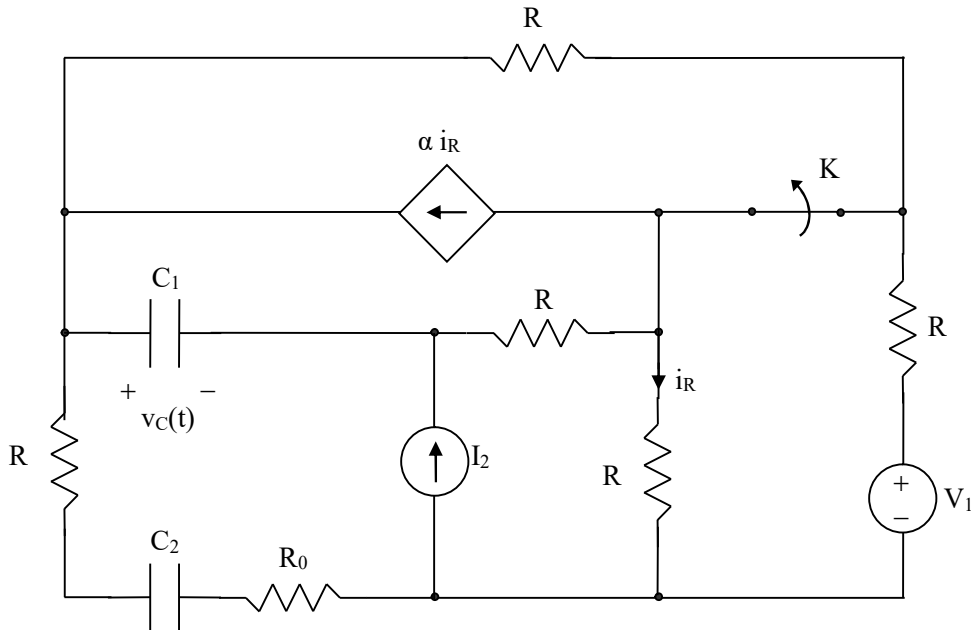


fig. 1

2) Data la rete di figura 2 in regime sinusoidale, calcolare il fasore della corrente  $\dot{I}_R$ .

$$R_1 = R_2 = 1 \Omega, \quad R_3 = 3 \Omega, \quad R_4 = 4 \Omega,$$

STANDARD:  $X_1 = 2 \Omega, \quad X_2 = 8 \Omega, \quad X_M = 1 \Omega, \quad \alpha = 2,$

$$\langle \dot{i}_R = 41 + j22 \text{ A} \rangle$$

$$\dot{V}_G = 433(1 + j) \text{ V}.$$

LIGHT:  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 2 \Omega, \quad X_1 = X_2 = 2 \Omega,$

$$X_M = 0 \Omega, \quad \alpha = \frac{1}{2}, \quad \dot{V}_G = 125(1 + j) \text{ V}.$$

$$\langle \dot{i}_R = 13 + j9 \text{ A} \rangle$$

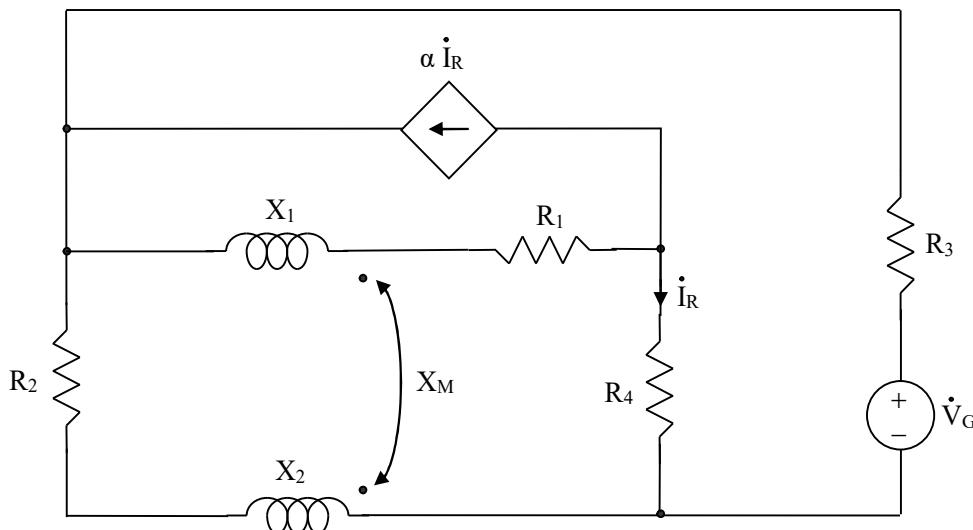


fig. 2