Esame di Elettrotecnica 28 Febbraio 2006

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica (N.O. E V.O.)

a) Ricavare le equazioni di stato.

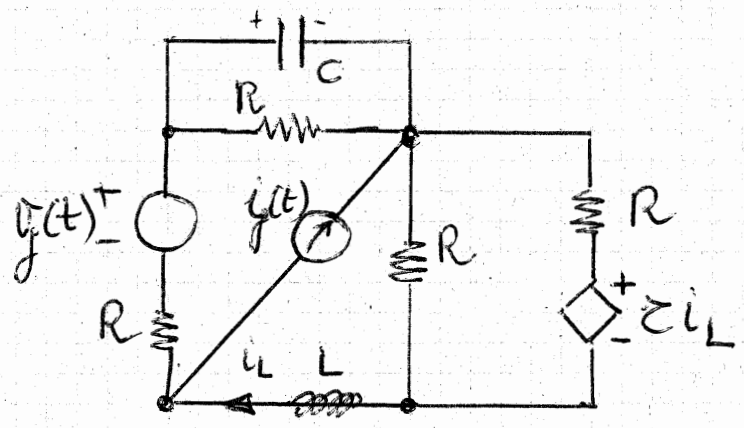

b) Calcolare la corrente I.
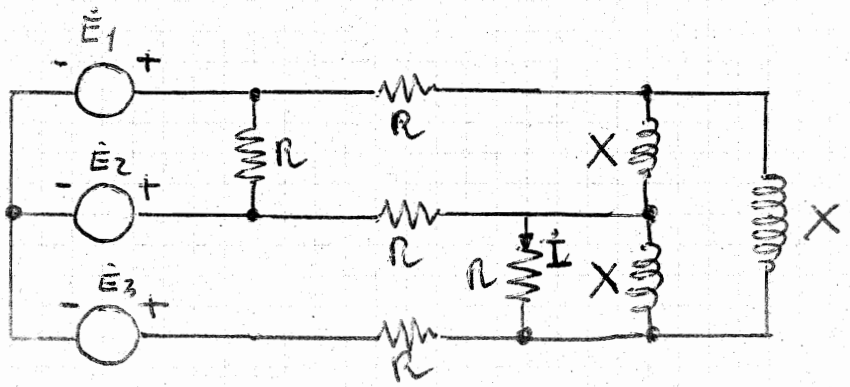
E_1, E_2, E_3 terna simmetrica diretta, $E_1 = 100\angle 0°$ V, R = 5 Ω, X = 15 Ω.